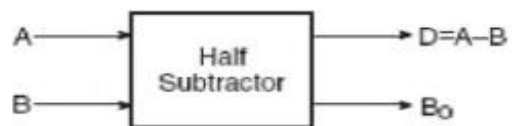


DLD LAB 10

Topic: Binary Subtractors (Half and full Subtractor)


$$D = \overline{A}.B + A.\overline{B}$$

$$B_o = \overline{A}.B$$




A	B	D	B _o
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Half Subtractor

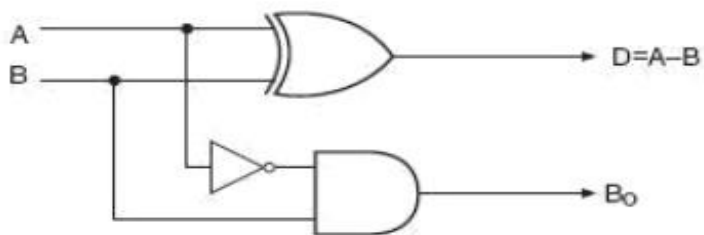

Full Subtractor-Truth Table				
Input			Output	
A	B	C	Difference	Borrow
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

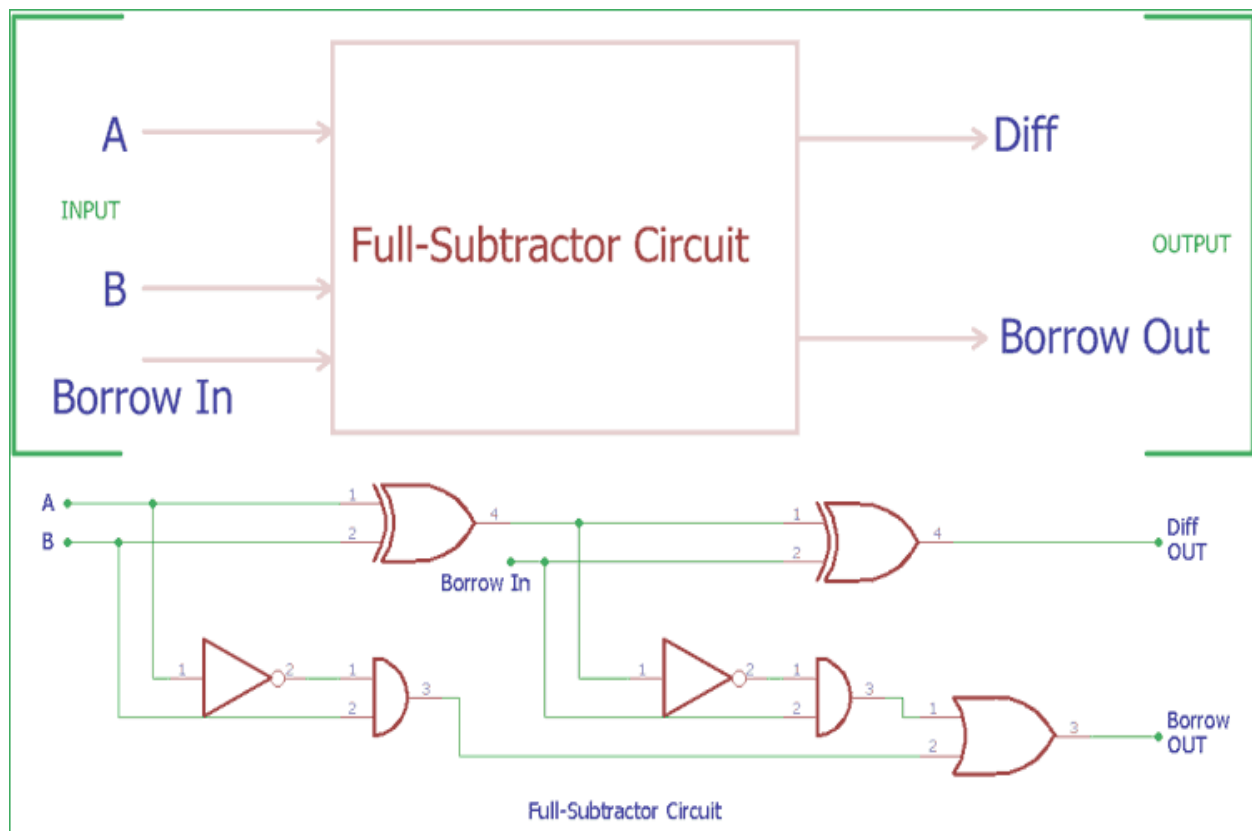

$$\begin{aligned}
 \text{Difference} &= \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + ABC \\
 &= C (\overline{A} \overline{B} + AB) + \overline{C} (\overline{A} B + A \overline{B}) \\
 &= C (A \odot B) + \overline{C} (A \oplus B) \\
 &= C (\overline{A \oplus B}) + \overline{C} (A \oplus B) \\
 &= C \oplus (A \oplus B)
 \end{aligned}$$