


DLD LAB 11

Topic: COMBINATIONAL LOGIC CIRCUITS - Decoders


A decoder is a combinational circuit that converts binary information from n input lines to a maximum of 2^n unique output lines.



The 2-to-4 Decoder:

 

X	Y	D0	D1	D2	D3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 


The 3 x 8 Decoder:

Table 4.6
Truth Table of a Three-to-Eight-Line Decoder

Inputs			Outputs							
x	y	z	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

FIGURE 4.18 Three-to-eight-line decoder

 


DLD LAB 12

Topic: COMBINATIONAL LOGIC CIRCUITS - Encoders

★ Put “*Information*” into code

★ Binary Encoder

- Example: 4-to-2 Binary Encoder

 

x_3	x_2	x_1	y_1	y_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	1

Only *one* switch should be activated at a time

★ Octal-to-Binary Encoder (8-to-3)

I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

$$Y_2 = I_7 + I_6 + I_5 + I_4$$

$$Y_1 = I_7 + I_6 + I_3 + I_2$$

$$Y_0 = I_7 + I_5 + I_3 + I_1$$

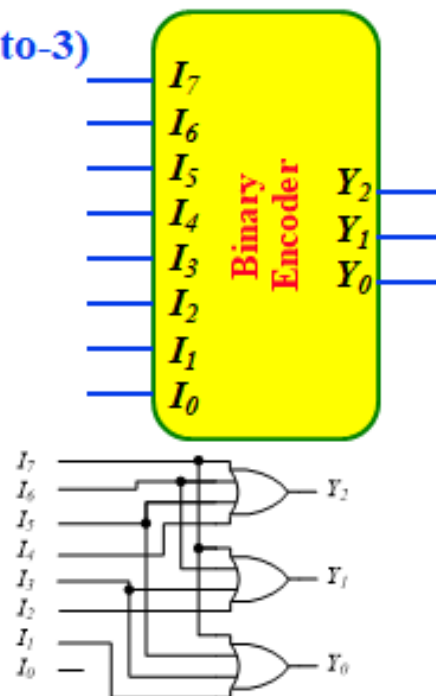


Table 4.7
Truth Table of an Octal-to-Binary Encoder

Inputs								Outputs		
<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃	<i>D</i> ₄	<i>D</i> ₅	<i>D</i> ₆	<i>D</i> ₇	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1